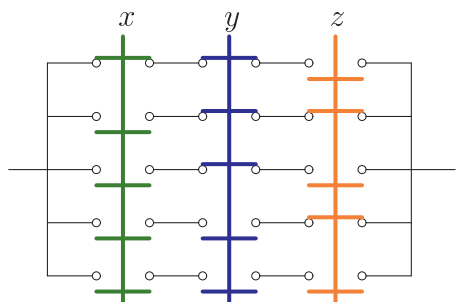


Упрощение переключательных схем

Упростить переключательную схему (x - включено, $\bar{x}$ - выключено).


Задача 19.1.

Ананьева Ольга




Задача 19.2.

Волошко Данил

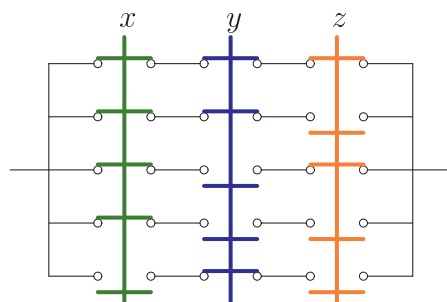


Задача 19.3.

Казьмин Степан

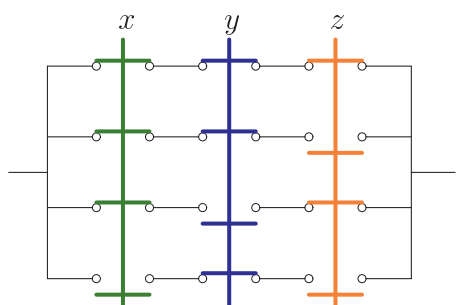


Задача 19.4.

Калинин Григорий

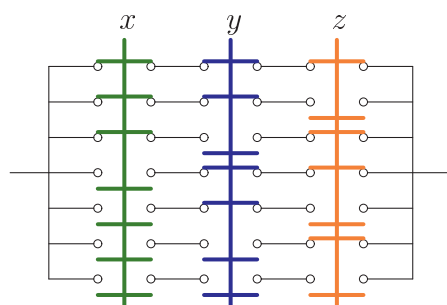


Задача 19.5.

Кормаков Антон

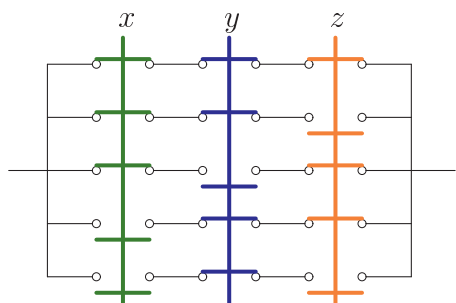


Задача 19.6.

Леонтьев Степан

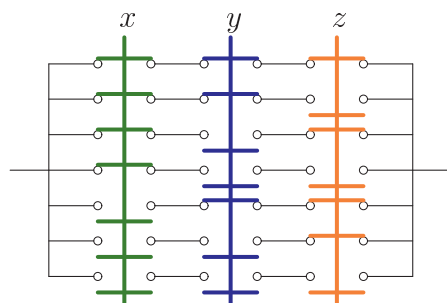


Задача 19.7.

Смолькина Алина

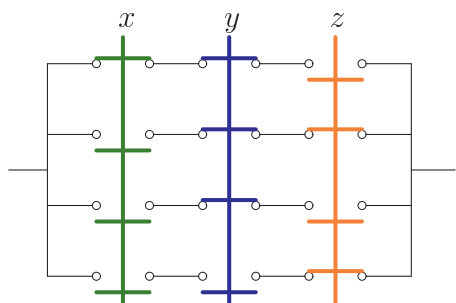

Задача 19.8.

Толкачев Артем

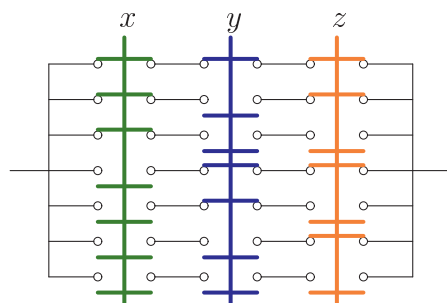

Задача 19.9.

Щеголькова Ольга

